CLUB CIENTIFICO LOCO

ACTIVIADES ANTE CONTINGENCIA

PROFESOR: ERIKC ROGELIO GODOY BEDOY.

NOMBRE DEL ALUMNO: _____

GRADO Y GRUPO _____

INSTRUCCIONES: IMPRIME ESTE DOCUMENTO Y POSTERIORMENTE ANALIZA CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN CONTESTANDO LO QUE TE SOLICITAN EN CADA UNO DE ELLOS.

Este documento con las actividades contestadas tendrás que entregarlas el día 20 de abril para su registro

Actividad 1.

RESUELVE EL SIGUIENTE CIRCUITO.

De acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia que, si se le aplica un voltaje de 60 volts, produciría una corriente de 3 amperes?

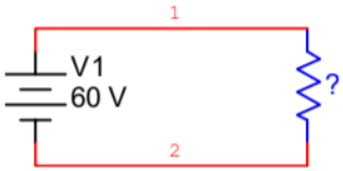

RESUELVE EL SIGUIENTE CIRCUITO.

Si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohms y una corriente de 1 ampere, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente?

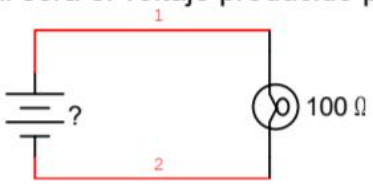

Actividad 2.

Ver la siguiente película en Youtube.

Nombre de la película: Thomas Edison El mago de la luz.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yWhi3IPRB-E

Posteriormente tendrás que elaborar un reporte en hojas blancas. Dicho reporte debe de contener lo siguiente:

- **Historia de la bombilla.**
- **Las dificultades que se enfrentó para lograrlo.**
- **Descripción del personaje personal.**
- **Conclusión de la película.**